



Automatizační cvičení

A4	205. Nelineární elektropneumatika		
Vít Petřík		1/3	Známka:
8. 1. 2020	15. 1. 2020		Odevzdáno:



Zadání:

Sestrojte elektropneumatický obvod pro realizaci harmonogramu A- C+ B- C- A+ B+

Harmonogram:


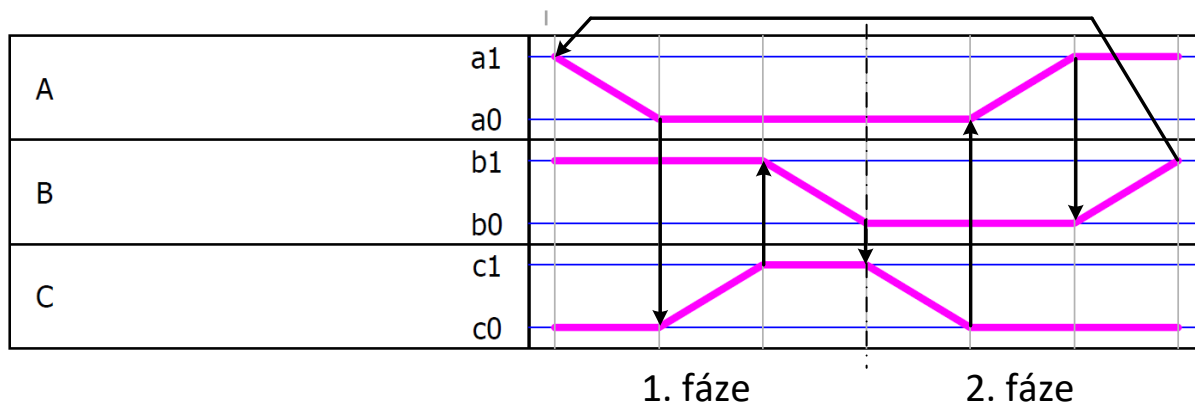


Schéma pneumatické části:

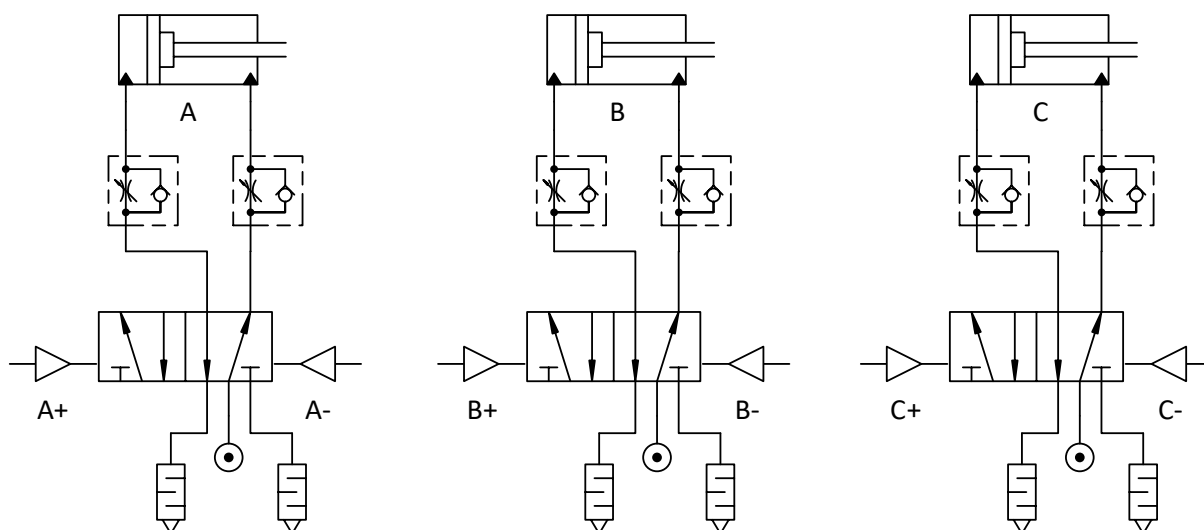

Závěr:

Úlohu jsem s kolegou ve dvojici splnil i se všemi přídatky.

Releové schéma se nachází na další straně.



Schéma releového řídicího obvodu:

