



Automatizační cvičení

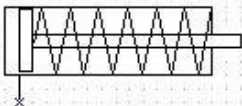
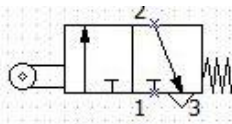
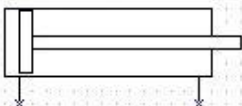
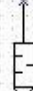
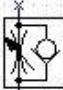

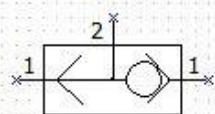
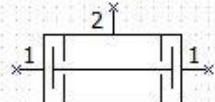
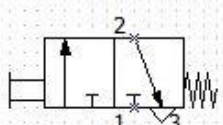
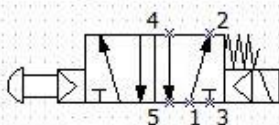
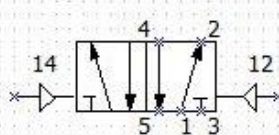
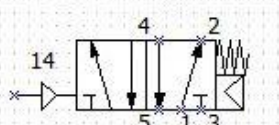
A4	204. Nelineární pneumatika		
Vít Petřík		1/3	Známka:
18. 12. 2019	8. 1. 2020		Odevzdáno:



Zadání:

Sestrojte pneumatický obvod pro realizaci harmonogramu A- B+ C- B- C+ A+

Tabulka použitých prvků:

	1činný pohon		koncový spínač 3/2
	2činný pohon		tlumič hluku
	škrticí ventil		zdroj tlaku
	OR ventil		
	AND ventil		
	tlačítko 3/2		
	tlačítko 5/2		
	rozvaděč 5/2		
	rozvaděč 5/2 s 1 řídicím signálem		

Harmonogram:

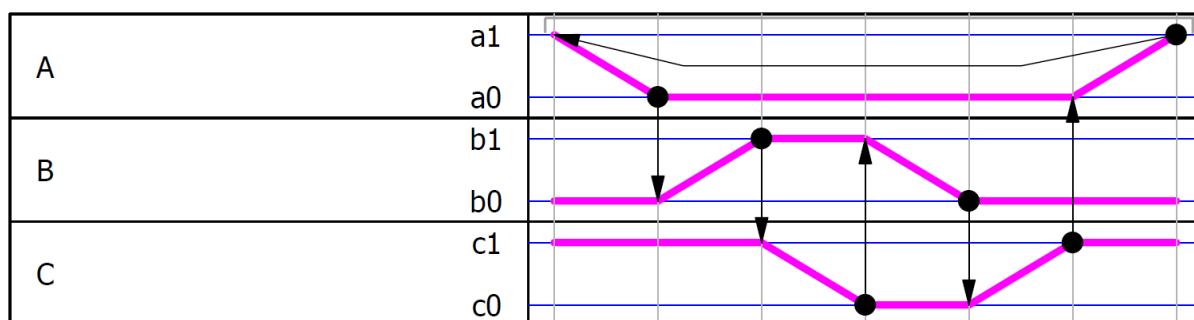
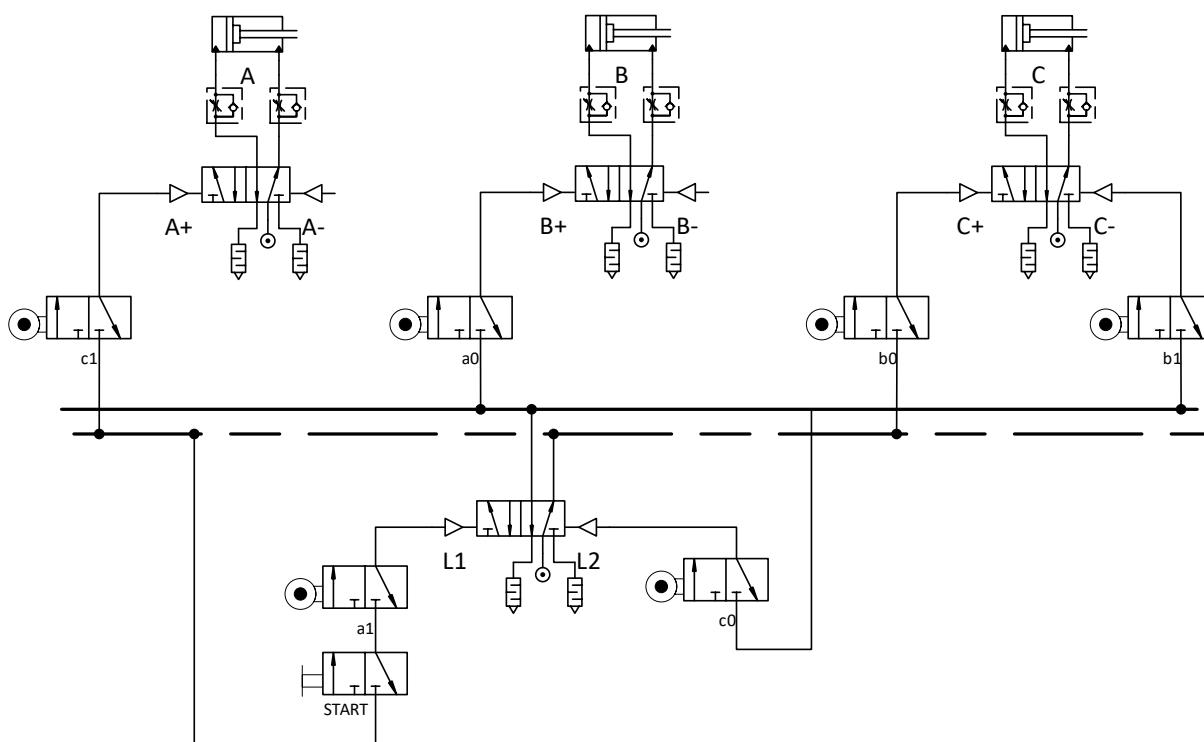


Schéma:



Závěr:

Úloha mi nedělala problém a vypracoval jsem ji velice rychle