

540 273

J-K

stav	výchozí			následný		
	c	b	a	C	B	A
5	1	0	1	(1)	(0)	0
4	1	0	0	0	(0)	(0)
0	0	0	0	(0)	1	(0)
2	0	1	0	1	(1)	1
7	1	1	1	0	(1)	(1)
3	0	1	1	1	0	(1)

A

	\overline{a}		b	
J	(0)	X	(1)	1
c	(0)	0	(1)	X

K

	\overline{a}		b	
K	(0)	X	(1)	1
c	(0)	0	(1)	X

$a_j = b$
 $a_k = \overline{b}$

B

	\overline{a}		b	
J	1	X	0	(1)
c	(0)	(0)	(1)	X

K

	\overline{a}		b	
K	1	X	0	(1)
c	(0)	(0)	(1)	X

$b_j = \overline{c}$
 $b_k = a \cdot \overline{c}$

C

	\overline{a}		b	
J	(0)	X	0	1
c	0	(1)	0	X

K

	\overline{a}		b	
K	(0)	X	0	1
c	0	(1)	0	X

$c_j = b$
 $c_k = \overline{a} + b = \overline{a+b}$

$$\overline{A+B} = \overline{A \cdot B}$$

