# Analogové a digitální filtry

### pouzití

- · audio
  - ovýhybky pro reproduktory na rozlíšení (ř
  - · odfiltrování sumu při nahrávání
- · spinané zdroje
- · akvizice dat
  - · oddiltrování naindukovaného sumu
  - · odstranění trekvencí nad nyquistovu trekvencí (fvz.0,5)

## analogove

- · spojité v čase
- · sertavené 2 RLC prvků


#### pasivni


- · nemaji sodrog
- · Zádné aktivní prvky
- · pouze zerlabení signalu
- · použití ve odrojích a audio


#### aktivni


- · maly vystupni odpor, velly vstupni odpor · nepotřebujem e Indukcinanti
- · Vyuzivaji zenilovaci prvek < 02 · kondenzátory male velikonti
- · mehou zerilovat

Lypy

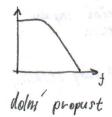


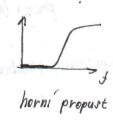


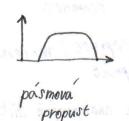

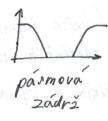



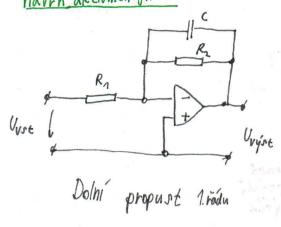

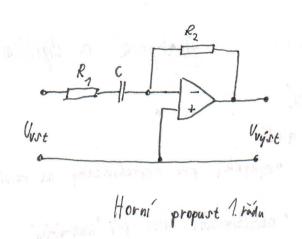

### Postup:

- · Zvolime kondenzátor C, vetřinou mene pot jak 1 p.F. nepotrebujemo velké hodnoty
- $R_2$  musi být roven  $X_c$  při dělicí frekvenci  $R_2 = \frac{1}{2\pi f_1 \cdot c}$
- · K, volí zeríleni
  - · R2 = R1 = 2 exilení = 1.
- · cim mensi R, tim vetsi zesileni a naopak . - 20 dB/dekóda od dělicí trekvence

realizace pasmových tiltrů se děla sériovým, nebo paralelním spojemím dolních a hornich promuti Filtry 2. a vetriho radu se realizají komplikované, je potreka hodně matika Existuji 3 aproximačni funkce - Butterworth, Bersel, Čebysev. Kazdý ma Efor jinou

## ligitální filtry

- · Jiltry realizované naprogramovaným algoritmem.
- · Samatny beh muze obstarat DSP, MCU, FPBA nebo pro aplikace V ne-realmen can PC.
- · Je potreba ADC (akvizice dat)
- · filtrace probíha pomací rekurzivní tunkce (u 11R tiltra)
- · V laboratorich jsmo používali yulewalk, který nam vypočítal Koeficienty pro IIR filtr (infinite impulse Fraguency) pozn: (ne)konečná impulmi odezva
- · FIR filtr (finite impulse response) me nema zpětnou vazbu, je vzdy stabilní, ale je náročnejší na výpočet
- · IIR je rychlejší a vychazí z analogových Jiltrů